組別:　1　組員1(學號姓名):　C108110249 林宇廷　組員2: C108110259 陳汶豪
日期 03/10

實驗四：Combinational Circuit using HDL

題目: (1)請利用自己身分證號碼來表示布林代數值的輸出結果。

PS: A~D:10　E~H:11　I~L:12　M~P:13　Q~U:14　V~Z:15

For example: A125429858　F= Σ (1, 2, 4, 5, 8, 9, 10)

一、實驗目的：

利用Verilog code 來設計組合電路

二、實驗步驟與結果：

1.參考補充資料設計以下：

a. 列出真值表：

L125529211

F= Σ (1, 2, 5, 9, 12)


S_3	S_2	S_1	S_0	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

組別:　1　組員1(學號姓名):　C108110249 林宇廷　組員2: C108110259 陳汶豪
日期 03/10

b. 利用卡諾圖畫簡：



c:畫出電路圖：

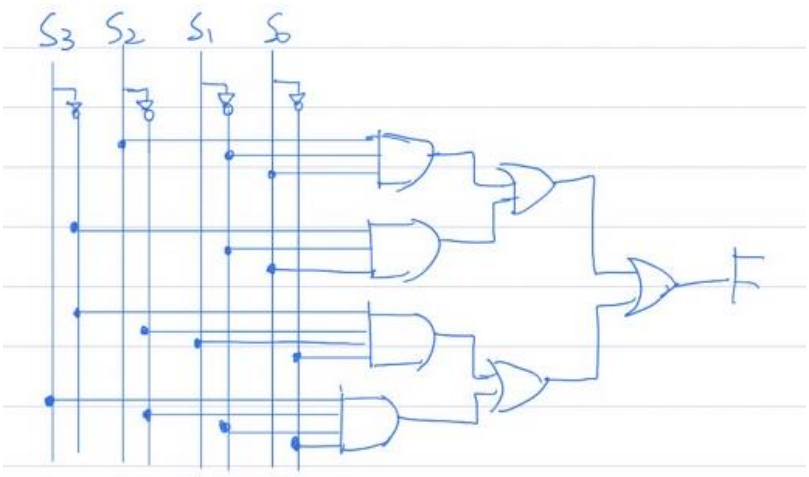



三、a: HDL code for the above circuit:

國立高雄科大　電通系　數位系統實習　實驗報告

組別:　1　　組員1(學號姓名):　C108110249 林宇廷　　組員2: C108110259 陳汶豪

日期 03/10

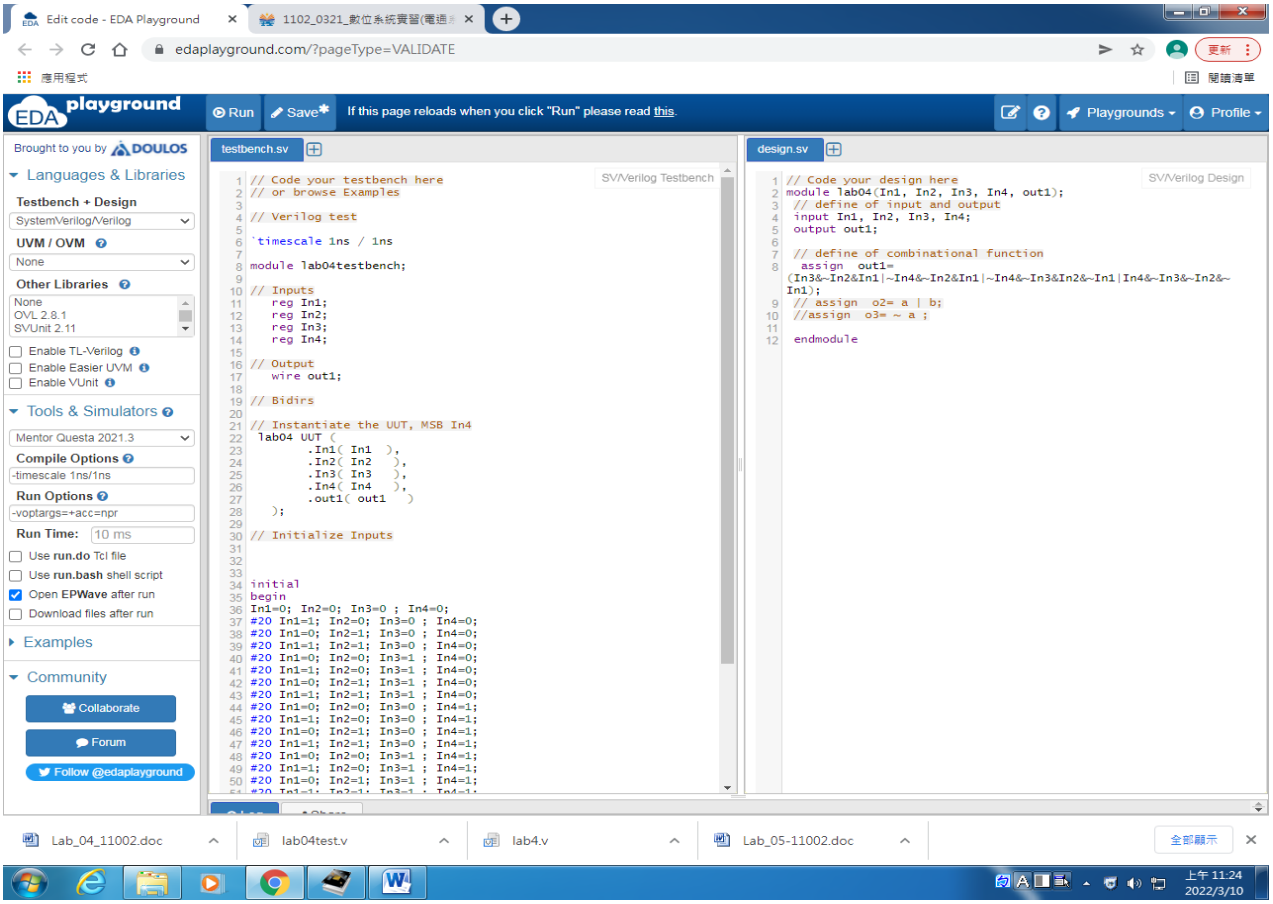

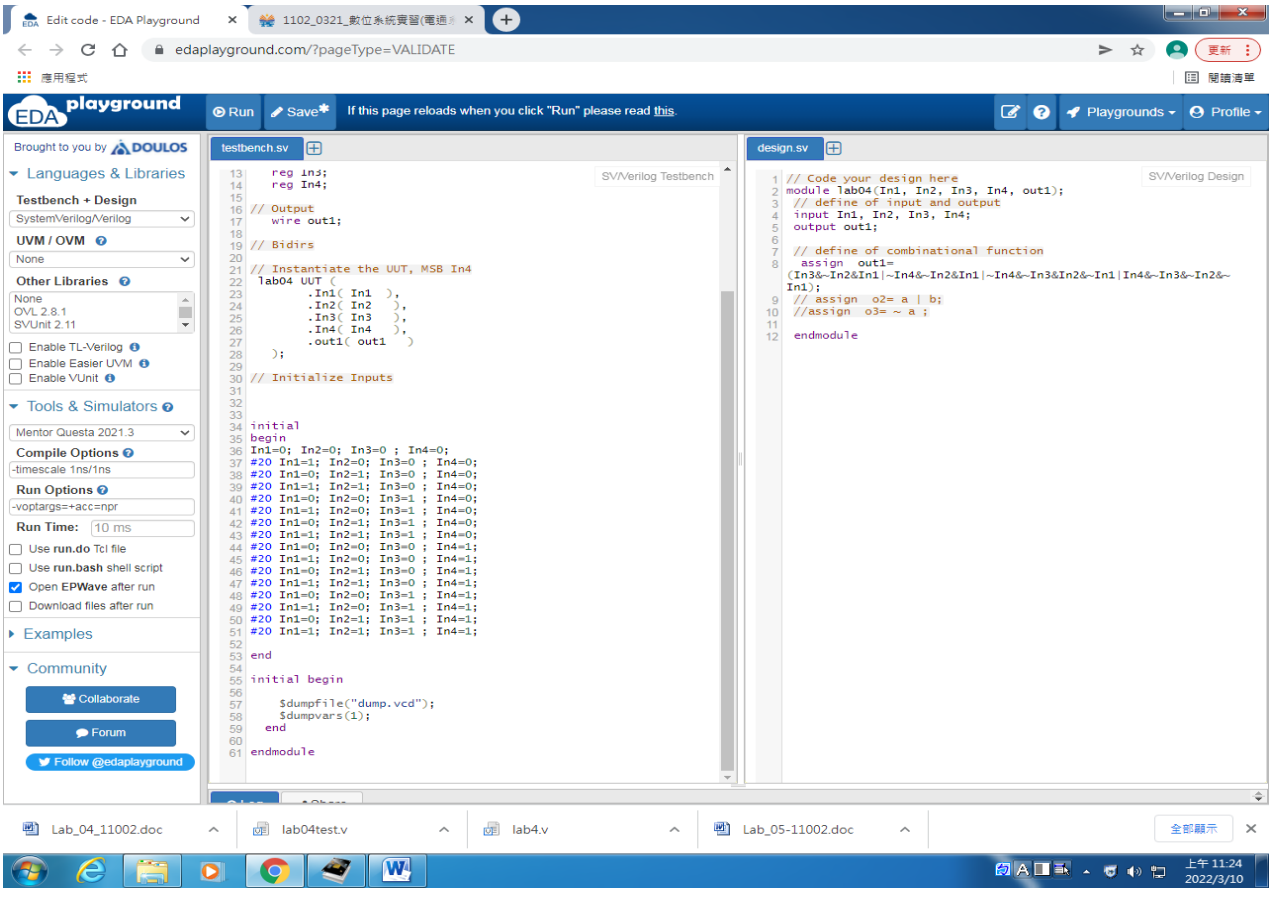

組別:　1　組員1(學號姓名):　C108110249 林宇廷　組員2: C108110259 陳汶豪
日期 03/10

四. Simulation Waveform

